

00042559

Hama SC-180

Scart-elosztó előerősítő

Használati útmutató

Használati útmutató az SC-180 típusú Scart-elosztóhoz

A Scart-dugaszok ide-oda csatlakoztatása és az állandó átkábelezés már a múlté. Csak egyszer kell becsatlakoztatni valamennyit az aktív Scart-elosztóba, és ezek után folyamatosan kapcsolatban lehet tartani a kívánt készülékeket.

Az aktív Scart-elosztó felépítése

- Aktív, 8 részes Scart-elosztó speciális, nagyérzékenységű jel-előerősítővel. Alkalmazható LCD-képernyős monitorok vagy plazma-tv-k műsorelosztására egyetlen jelforrásról.
- Kiváló minőségű DVD-lejátszó vagy merevlemez rögzítő RGB-Scart kimeneti jelének "eredeti" csatlakoztatásához első osztályú jelforrásként
- RGB-üzemmódban AV-kapcsolófeszültség által vezérelt váltás 16 : 9-ről 4 : 3 arányra vagy átkapcsolás az épp üzemeltetni kívánt AV-készülékre
- 1 Scart-bemenet: **RGB; YUV; S-Video; FBAS (Kompozit jel); Hangjel L/R**
- 8 Scart-kimenet: **RGB; YUV; S-Video; FBAS (Kompozit jel); Hangjel L/R**
- Nincs szükség konvertálásra vagy jelátalakításra
- Fémdobozba épített profi kivitel
- Megvilágított hálózati kapcsolóval
- Tartozék: 12 V/1000 mA-es tápegység
- Külső méretei: 25 x 15 x 3,5 cm

Csatlakoztatási lehetőségek

Elsőként csatlakoztassa a Scart-bemenetre azt a készüléket, amelyet műsorforrásként kíván alkalmazni. Ezután csatlakoztassa a 8 kimeneti Scart-aljzatra azokat a megjelenítőket, amelyeket az aktív elosztóról táplálni akar a műsorjellel. Miután a műsorforrás-készüléket is és minden műsorfogadó-készüléket is csatlakoztatott a megfelelő pontra, hozzákapcsolhatja a Scart-elosztóhoz a tápegységet. Kapcsolja be az előerősítőt a hálózati főkapcsolóval. Ha a készüléket bekapcsolta, a hálózati kapcsoló LED-je világít.

A csatlakoztatható jelforrás és a jelfogadók összefoglalása

Csatlakozó	Megnevezés	Jel-fajták
Scart Input	Csak bemenet	RGB; YUV; S-Video; FBAS (Kompozit jel); Hangjel L/R
Scart Output 1-8	Csak kimenet	RGB; YUV; S-Video; FBAS (Kompozit jel); Hangjel L/R

Az aktív Scart-elosztó használatánál kérjük, vegye figyelembe a következőket:

A műsorjel-átvitel során egy kimenetre csak egy készüléket lehet kapcsolni. A közvetített jel minősége a bemenetre kapcsolt műsorforrásról származó jel minőségétől függ. Ha egy készüléknek a csatlakozója nem Scart-szabványú, szükség van egy átalakító adapterre vagy átalakító kábelre, amely Scart-dugasszal van felszerelve. Ilyen adaptereket bőséges választékban találhat a Hama kínálatában.

További tudnivalók

Az aktív, SC-180 Scart-elosztó a nagyérzékenységű jel-előerősítővel lehetővé teszi a különböző szintű műsorjelek szükséges szintre erősítését. RGB-üzemmódban ez biztosítja az AV-kapcsolófeszültség által vezérelt váltást 16 : 9-ről 4 : 3 arányra vagy az átkapcsolást az épp üzemeltetni kívánt AV-készülékre

Összekapcsolási és csatlakoztatási példa

A mellékelt háromnyelvű használati útmutatóban szemléltető ábrán látható a jellemző összekapcsolási példa.

Biztonsági megjegyzések

1. Óvja a készüléket a szennyezéktől, a túl meleg és a nedves környezettől. A készüléket kizárólag száraz helyen üzemeltesse!
2. Ha esetleg meghibásodik, ne szedje szét, hanem bízza szakemberre a javítását.
3. Csak száraz törlőkendővel tisztítsa.
4. Ez a készülék – mint elektromos berendezés - gyermek által nem üzemeltethető!
5. A szellőző nyílásait ne fedje le. Óvja a közvetlen napsugárzástól, az egyéb hőhatástól, a rázkódásoktól és a portól.
6. Ha hosszabb ideig nem használja, áramtalanítsa a készüléket.
7. A tápegységet csak 220 – 240 V-os, 50 Hz-es váltóáramú hálózatra csatlakoztassa!